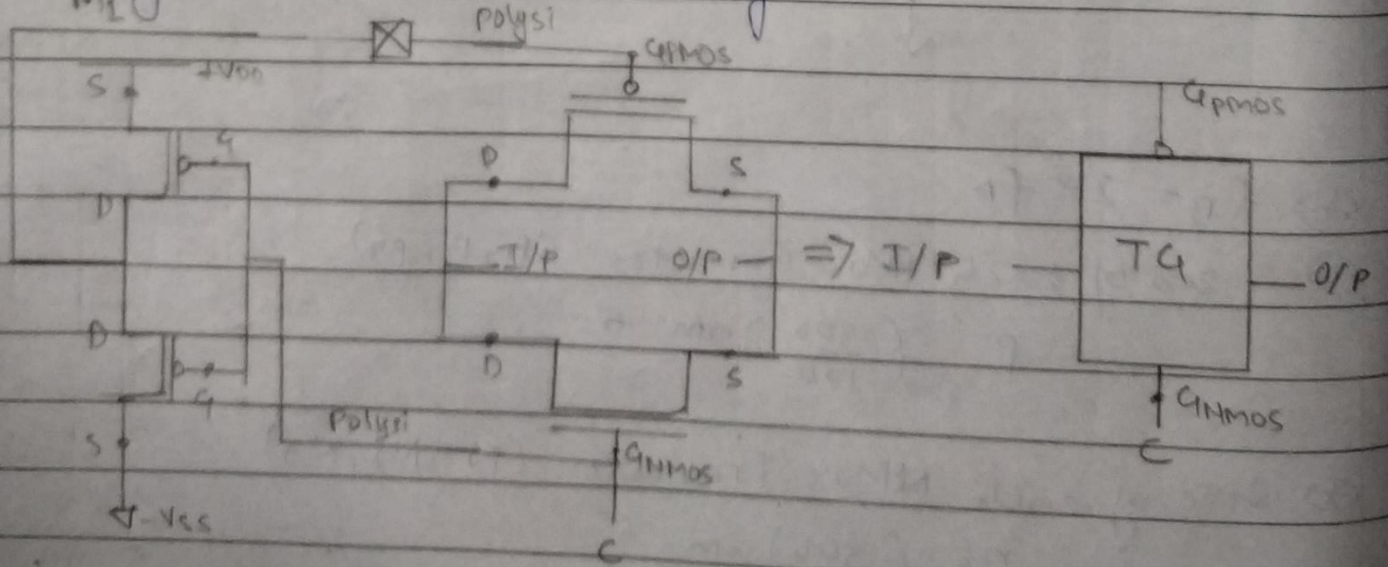


Class	:	BE - 8
Roll. No	:	42410
Assignment No.	:	2
Assignment Name	:	2:1 MUX USING TG LOGIC
Date of Performance	:	23-11-2020


(*) Assignment 2 :- schematic of TG :-




(*) For $C=1$, $O/P = I/P$
 $C=0$, $O/P = 0$

⊛ Schematic of 2:1 Mux using TG:

symbol of TG:

 

symbol of 2:1 MUX

 


TRUTH TABLE

C	O/P
1	I/P
0	0

TRUTH TABLE

S	Ymux
0	I ₀
1	I ₁

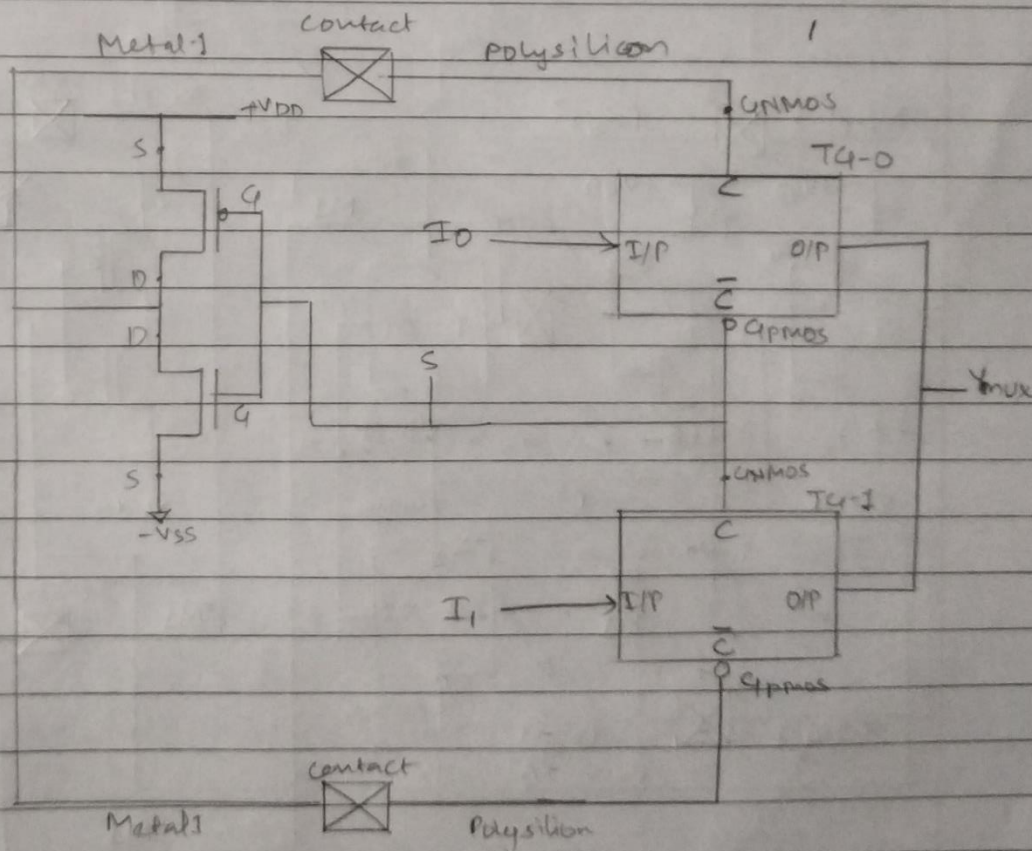


⊛ ALL PMOS & NMOS devices have sizes:-

⊛ $P = n = \left(\frac{500}{100} \right) \text{ nm} = 5$


⊛ $\frac{P}{n} = 1$

Layout

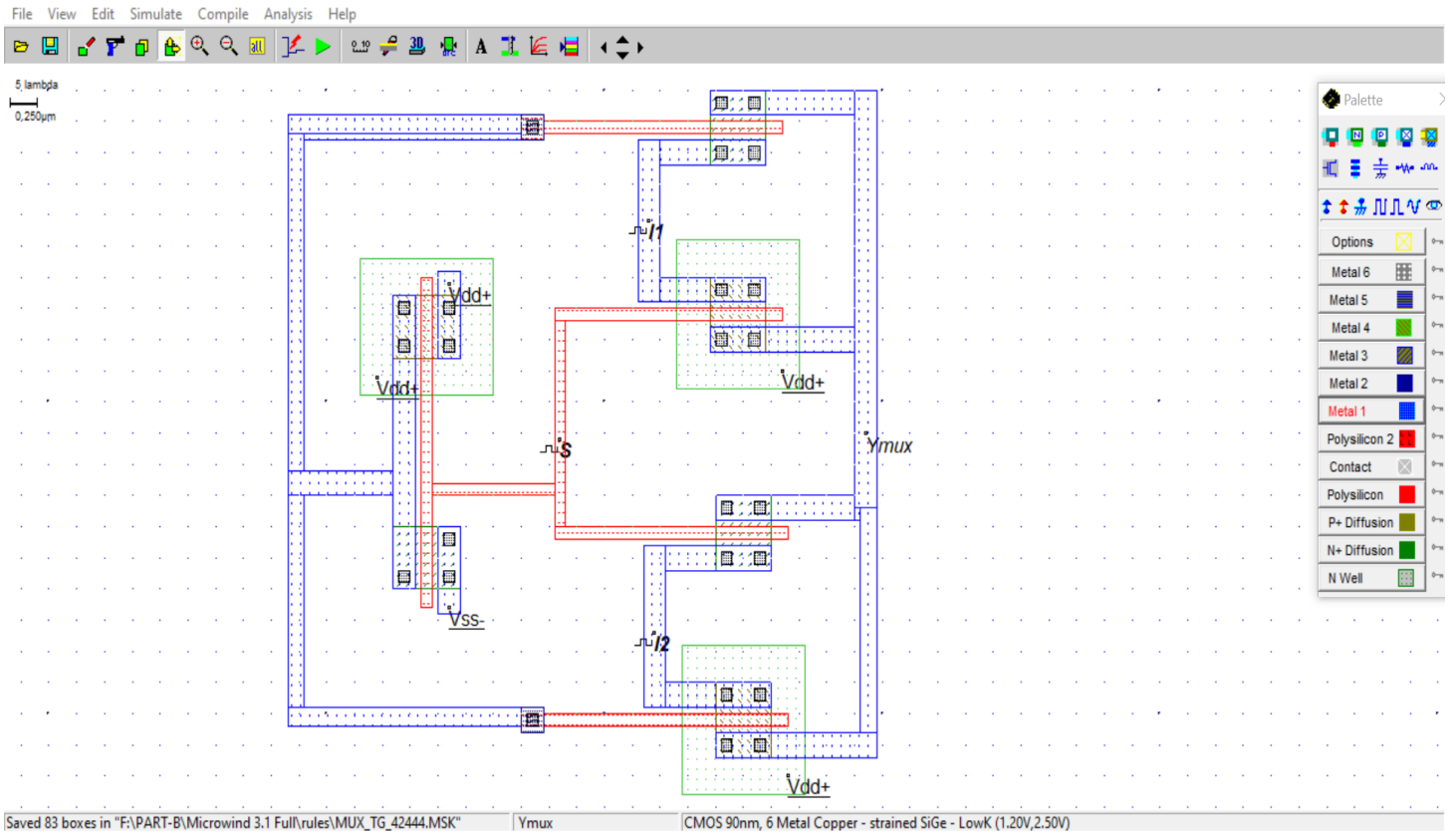


WAVEFORMS

1. V vs T Waveform

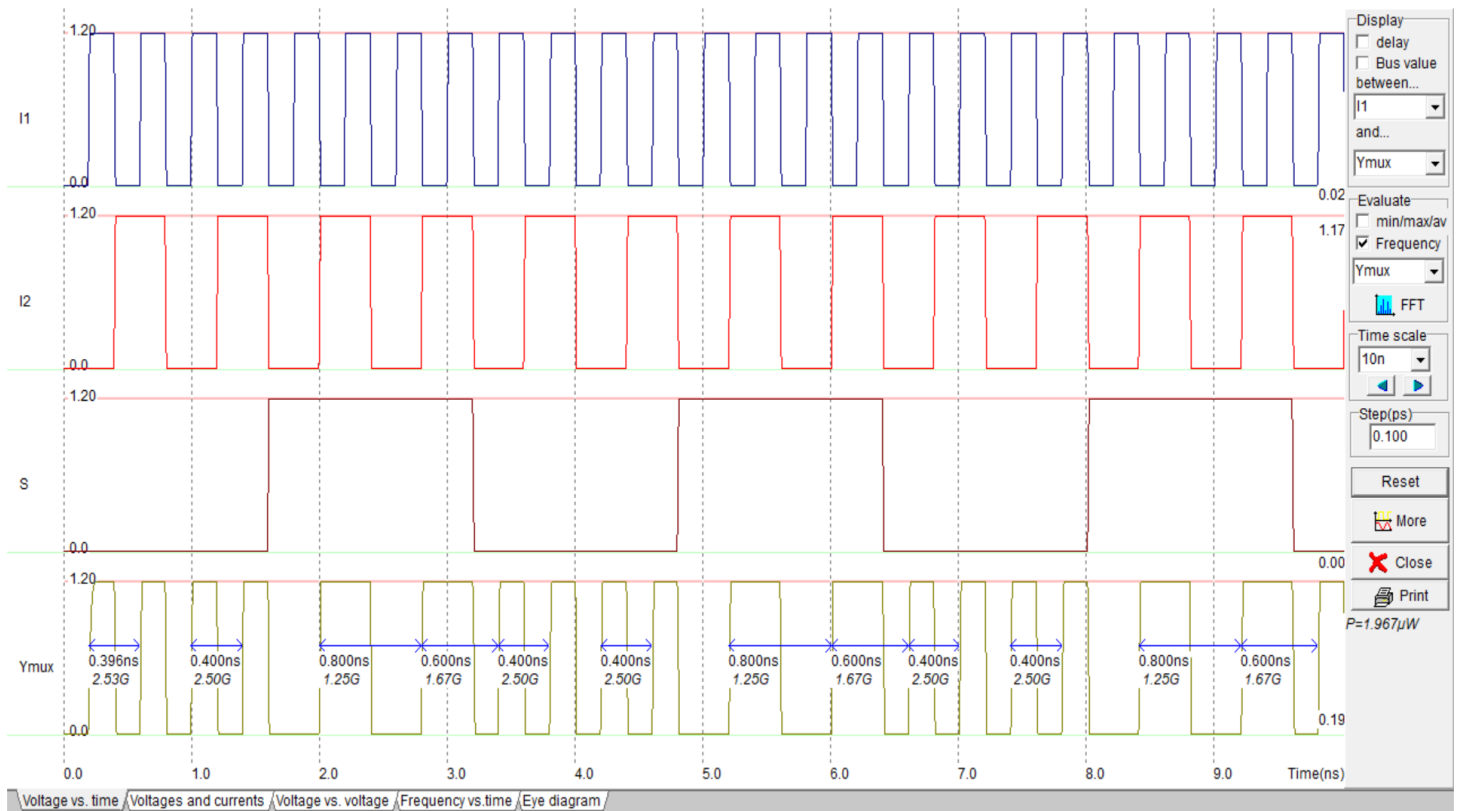

2. V out, I out Waveform

 

Conclusions:

Thus, we have:

- 1) Drawn the LAYOUT for Transmission Gate and 2:1 MUX using TG using 90 nm Foundry.
- 2) Simulated the LAYOUT to observe waveforms.
- 3) When the S is 0, the output is same as $I0$ and when $S=1$ output is same as $I1$.
- 4) Verified its functionality as per TRUTH-TABLE.
- 5) Noted the values of $P_{dynamic}$.